

电工电子部分习题参考答案

练习三（计算题）

$$1. \quad a_0 = A, \quad a_k = 0, \quad b_k = \frac{A}{k\pi}(1 - \cos k\pi)$$

$$2. \quad F = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T f^2(t) dt} = \frac{A}{\sqrt{3}} = 0.5774A$$

$$3. \quad i = 0.2\sqrt{2} \sin 1000t + 0.011\sqrt{2} \sin(10000t - 113.7^\circ) \text{ mA}$$
$$u_C = 20\sqrt{2} \sin(1000t - 90^\circ) + 0.11\sqrt{2} \sin(10000t - 203.7^\circ) \text{ mV}$$
$$P = P = I_{\omega 1}^2 R + I_{\omega 2}^2 R = 0.004 \text{ mW}$$

$$4. \quad U = \sqrt{U_0^2 + U_1^2 + U_3^2 + U_5^2} = 13.75 \text{ V}, \quad P = P_0 + P_1 + P_3 + P_5 = 270 \text{ mW}$$

$$5. \quad u_0 = 219.9\sqrt{2} \sin 314t + 3.4\sqrt{2} \sin(31400t - 79^\circ) \text{ V}$$

$$6. \quad i_B = 0.025 - 0.01\sqrt{2} \sin(10000t - 0.3^\circ) \text{ mA}$$

$$7. \quad \tau = 1\text{S}, \quad u_C = 20 - 30e^{-t} \text{ V}, \quad i = 0.006e^{-t} \text{ A}$$

$$8. \quad \tau = 0.2\text{S}, \quad i = 10e^{-5t} \text{ mA}, \quad u_R = 40e^{-5t} \text{ V}, \quad W = 0.04 \text{ J}$$

$$9. \quad \tau = 0.004\text{S}, \quad u_1 = 20 - 15e^{-250t} \text{ V}, \quad i = 4 - 4e^{-250t} \text{ A}$$

$$10. \quad \tau = 0.002\text{S}, \quad u_2 = -90e^{-500t} \text{ V}, \quad i = 6e^{-500t} \text{ A}$$

$$11. \quad \tau = 1\text{S}, \quad u_2 = 10.8e^{-t} \text{ V}$$